
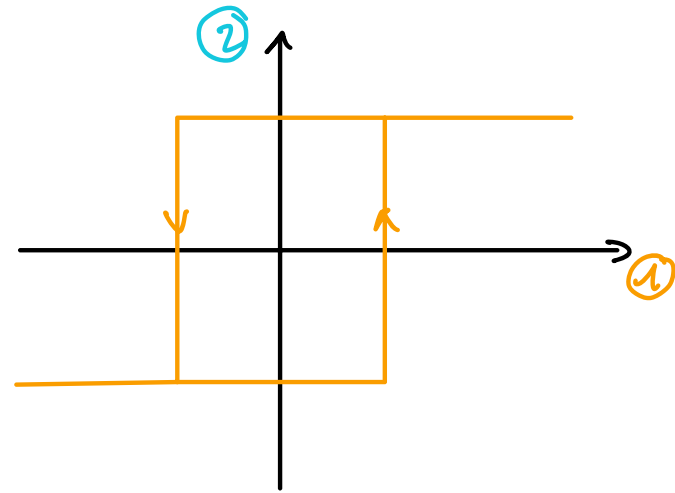
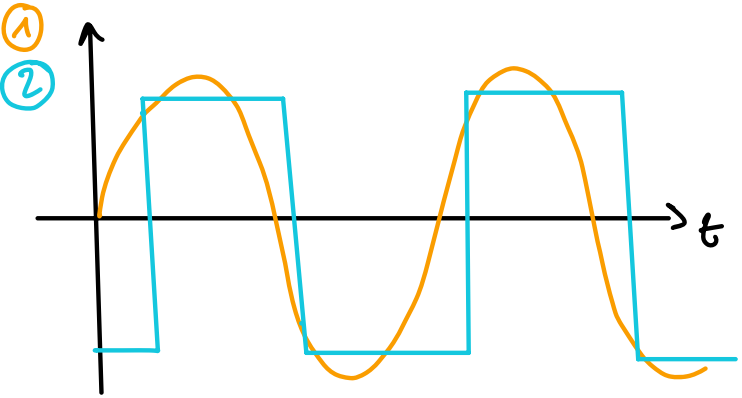



A) Blocs

Comparateur

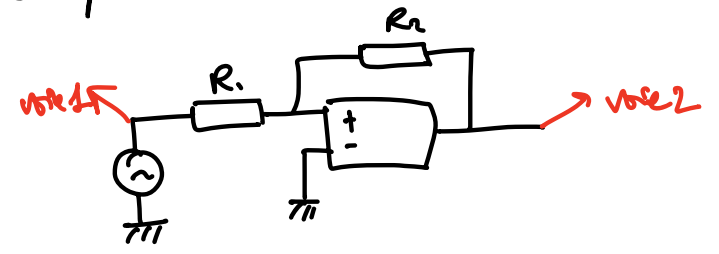


Intégrateur

On démarre voir

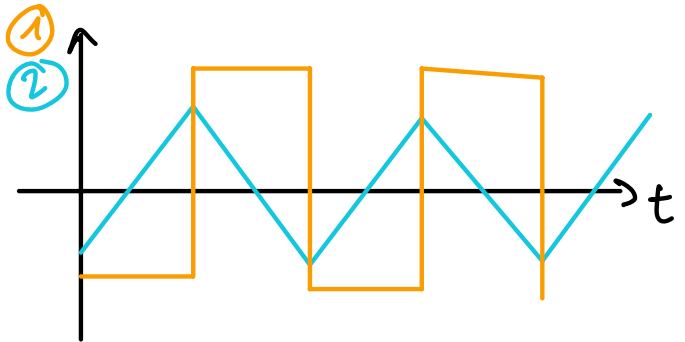


Mais on observe une dérive
 ⇒ il faut ajouter une résistance en parallèle du condensateur.

B) Oscillateur

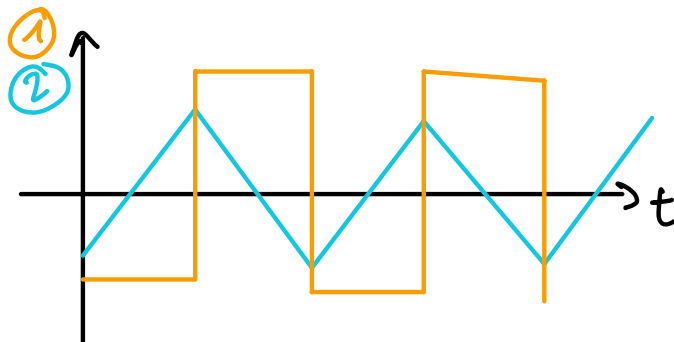


① = sortie du comparateur
 ② = sortie de l'intégrateur

①

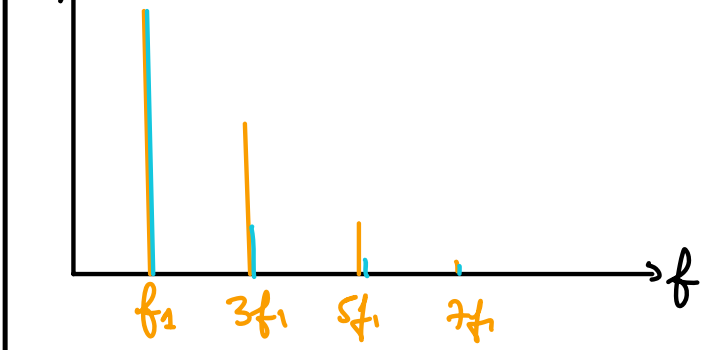

Régression linéaire

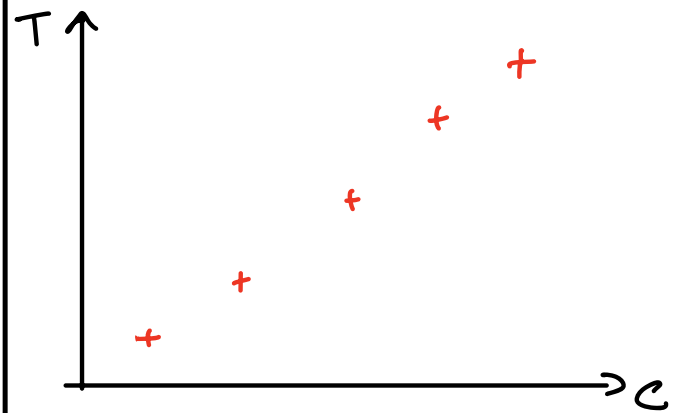

? Points alignés ?

- Si oui, on trace la droite
 ↳ points proches de la droite ?
- Si oui : on extrait la pente